

МИНИАТЮРНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ


«КОСМОС», «КОСМОС-М»

«Космос» — супергетеродинный приемник, предназначенный для приема передач местных радиовещательных станций в диапазоне длинных или средних волн на внутреннюю магнитную антенну. Радиоприемник «Космос-М» является модернизированной моделью приемника «Космос». Внешний вид и конструкция приемников одинаковы.

Основные технические данные

Диапазон принимаемых волн (частот):

вариант с ДВ	2000—735,3 м (150—408 кгц)
вариант с СВ	571—186,9 м (525—1605 кгц)

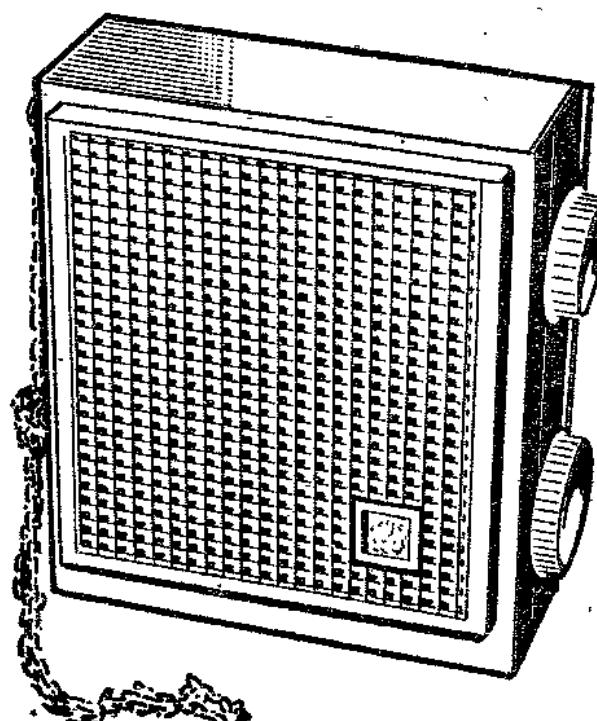

Обозначение по схеме	Вариант с диапазоном		Обозначение по схеме	Вариант с диапазоном	
	ДВ	СВ		ДВ	СВ
C_3	10 нф	3,9 нф	C_8	18 нф	150 нф
C_5	82 нф	150 нф	R_3	620 ом	470 ом

Чувствительность реальная, не хуже:

вариант с ДВ	7 мв/м
вариант с СВ	6 мв

Промежуточная частота 465 кгц

Избирательность (при расстройке на ± 10 кгц), не менее 16 дб

Ослабление сигнала зеркального канала, не менее 16 дб

Действие АРУ:

при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение напряжения на выходе приемника, не более	12 дб
Полоса воспроизводимых звуковых частот	700—3000 гц

Напряжение источника питания 2,5 в

Ток покоя, не более 12 ма

Работоспособность приемника сохраняется

при снижении напряжения питания до 2,2 в

Номинальная выходная мощность радиоприемников:

«Космос»	15 мва
--------------------	--------

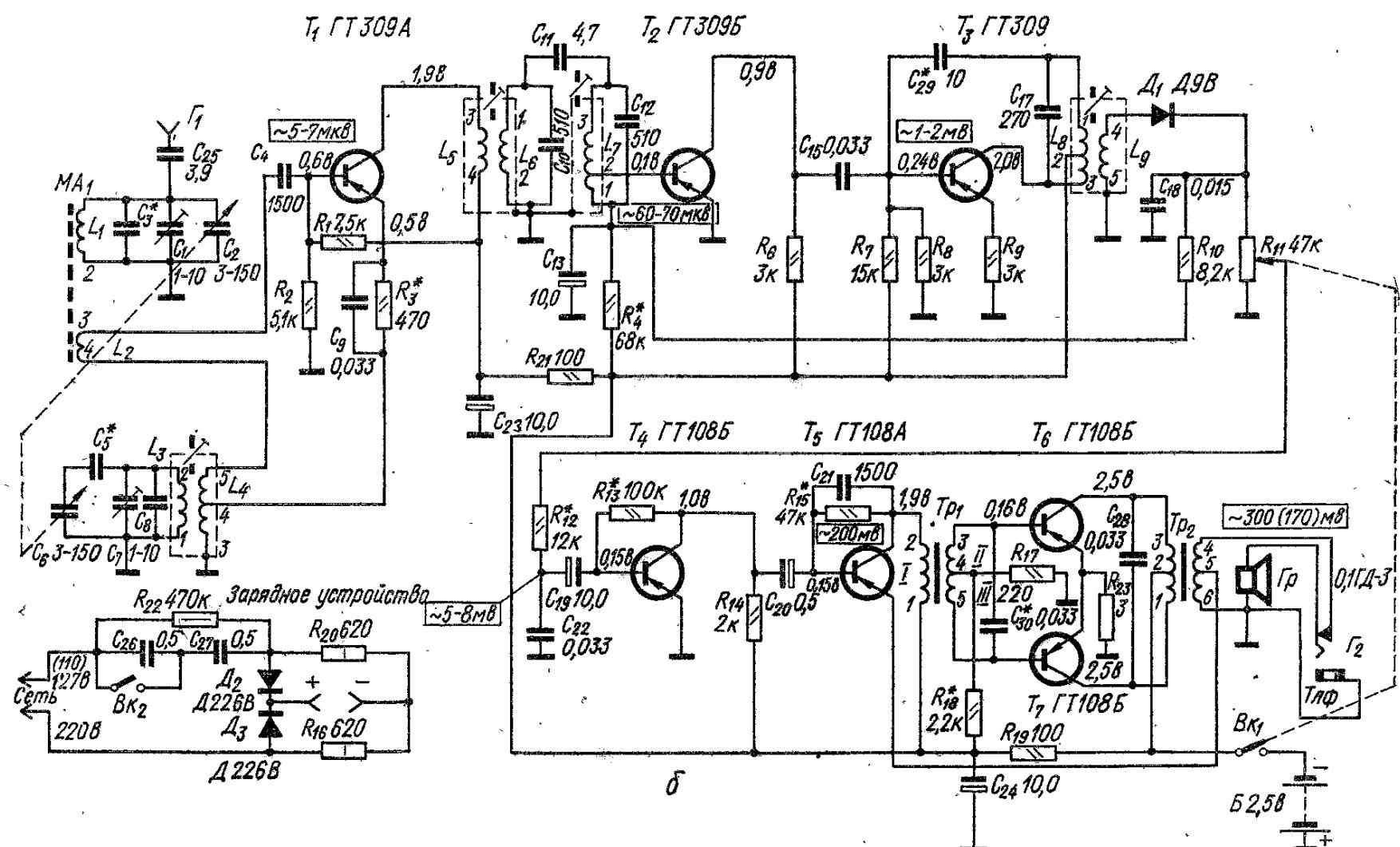
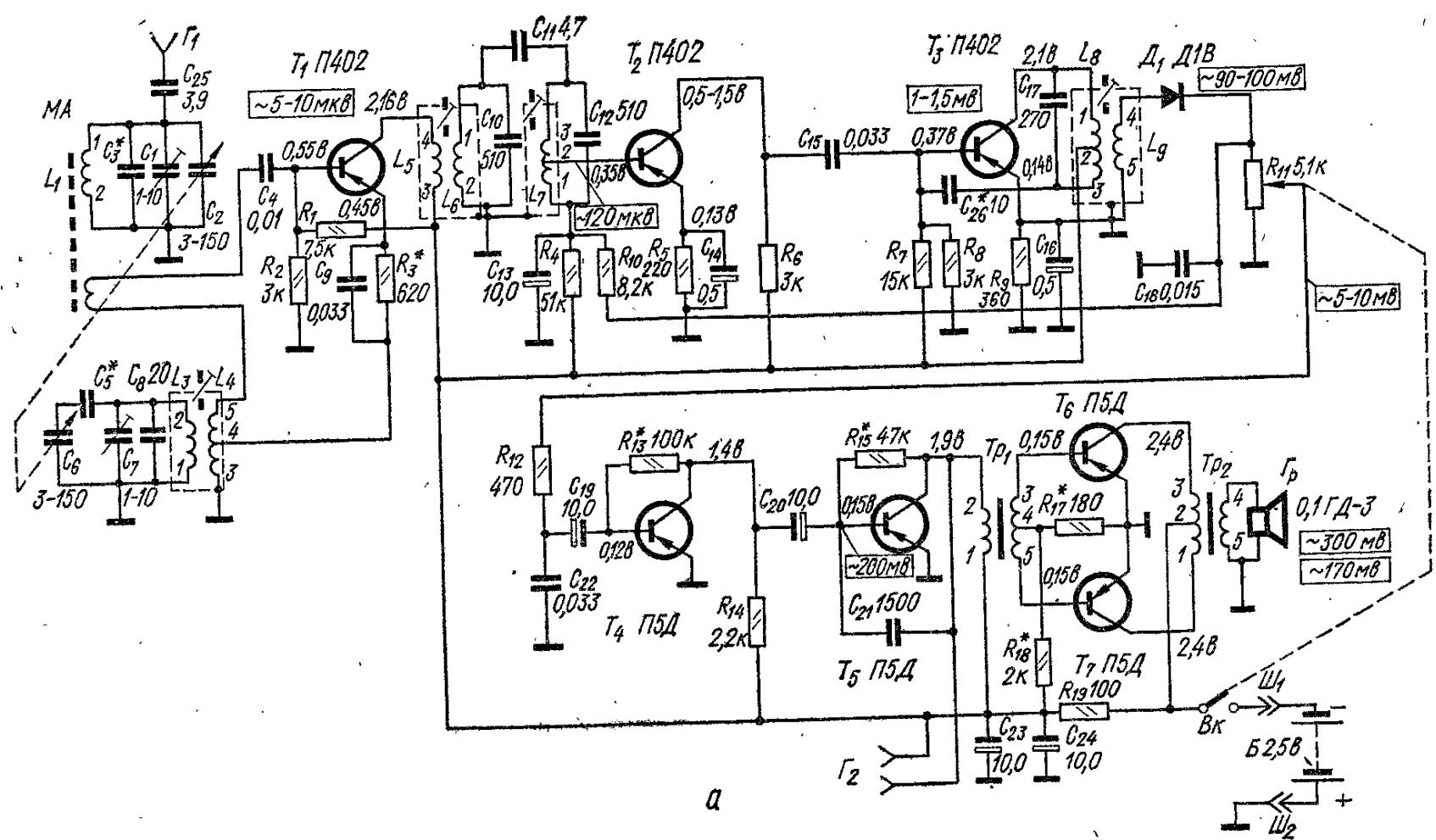


Рис. 1. Принципиальная электрическая схема радиоприемников «Космос» (а) и «Космос-М» (б).

Принципиальная схема	«Космос-М»
	«Космос-М» (выпуск
	Габаритные размеры
	Вес

«Космос-М» 25 *Mba*
«Космос-М» (выпуск с 1970 г.) 30 *Mba*

Габаритные размеры 70×64×30 *мм*
Вес 150 *г*

Принципиальная электрическая схема приемника «Космос» изображена на рис. 1, а. Входная цепь образована конденсатором переменной емкости C_s с подстроенным C_1 , катушкой L_1 , расположенной на стержне внутренней магнитной антенны MA , и конденсатором постоянной емкости C_0 . Связь входного кон-

тока с базой транзистора T_1 преобразователя частоты — индуктивная. Наружная антенна к входному контуру приемника подключается через конденсатор C_{25} . Напряжение сигнала с входного контура подается на базу транзистора T_1 через катушку связи L_2 и конденсатор C_4 .

Преобразователь частоты собран по схеме с совмещенным гетеродином. Для входного сигнала транзистор преобразователя включен по схеме с общим эмиттером, а для сигнала гетеродина — по схеме с общим коллектором. Гетеродин собран по схеме индуктивной трехточки. Колебания гетеродина поступают в цепь эмиттера транзистора T_1 с части витков катушки L_4 . Напряжение гетеродина, определяющее режим преобразования, выделяется на резисторе R_3 , который одновременно служит и для температурной стабилизации этого каскада. Нагрузкой преобразователя частоты является фильтр сопредоточенной селекции (ФСС), состоящий из двух контуров L_6C_{10} и L_7C_{12} . Полоса пропускания фильtra — около 9 кГц.

утилизатор промежуточной частоты (\mathcal{U}_{114}) — двухкаскадный. Первый каскад собран на транзисторе T_2 , второй — на T_3 . Первый каскад — реостатный (нагрузка каскада — резистор R_6), второй — резонансный с конденсаторомнейтрализации C_{16} . Связь первого каскада усилителя ПЧ с ФСС — автотрансформаторная (L_7). Она выбрана из условия согласования выходного сопротивления фильтра с входным сопротивлением усилительного каскада. Нагрузкой второго каскада УПЧ является широкополосный контур L_8C_{17} с полосой пропускания порядка 60 каци. Связь контура с транзистором — автотрансформаторная, с детектором — трансформаторная. Величины связи выбраны такими, чтобы контур нагружался одинаково выходным сопротивлением транзистора и входным сопротивлением диода.

Детектор собран на диоде D_1 по схеме с последовательным включением нагрузки. Нагрузка каскада — переменный резистор R_{11} , который одновременно является регулятором громкости (объединен с выключателем Bk).

Джекетор собран на диодах D_1 по схеме с последовательным включением нагрузки. Нагрузка каскада — переменный резистор R_{11} , который одновременно является регулятором громкости (объединен с выключателем V_K).

Для автоматической регулировки усиления (АРУ) используют постоянную

составляющую предтейкированного напряжения, которое через развязывающий фильтр $R_{10}C_{13}$ подается в цепь базы транзистора T_2 первого каскада усиления ПЧ. Для стабилизации температуры и режимов работы транзисторов УПЧ введен резистор R_9 , обеспечивающий постоянство коэффициента усиления. Получаемое при этом обратное смещение на диод компенсируется дополнительным напряжением противоположной полярности, которое создается на резисторе за счет коллекторного тока транзистора T_3 . Это обеспечивает надежную работу автоматической регулировки усиления (АРУ) и всего тракта ПЧ без ухудшения чувствительности приемника, так как лиод, имея нулевое смещение,

Усилитель низкой частоты (УНЧ) — трехкаскадный. Первый каскад собран на транзисторе T_4 по схеме с общим эмиттером и нагрузкой в коллекторной цепи R_{14} . Нагрузкой второго каскада является НЧ, собранного на транзисторе T_5 , является согласующий трансформатор T_P . Выходной каскад УНЧ — двухтактный, собран на транзисторах T_6 и T_7 по трансформаторной схеме. Режим работы транзисторов — АВ, близкий к классу В. Напряжение смещения на базы транзисторов подается от источника питания через делитель $R_{17}R_{18}$; который определяет режим работы выходного каскада. Второй каскад УНЧ охвачен глубокой отрицательной обратной связью, напряжение которой

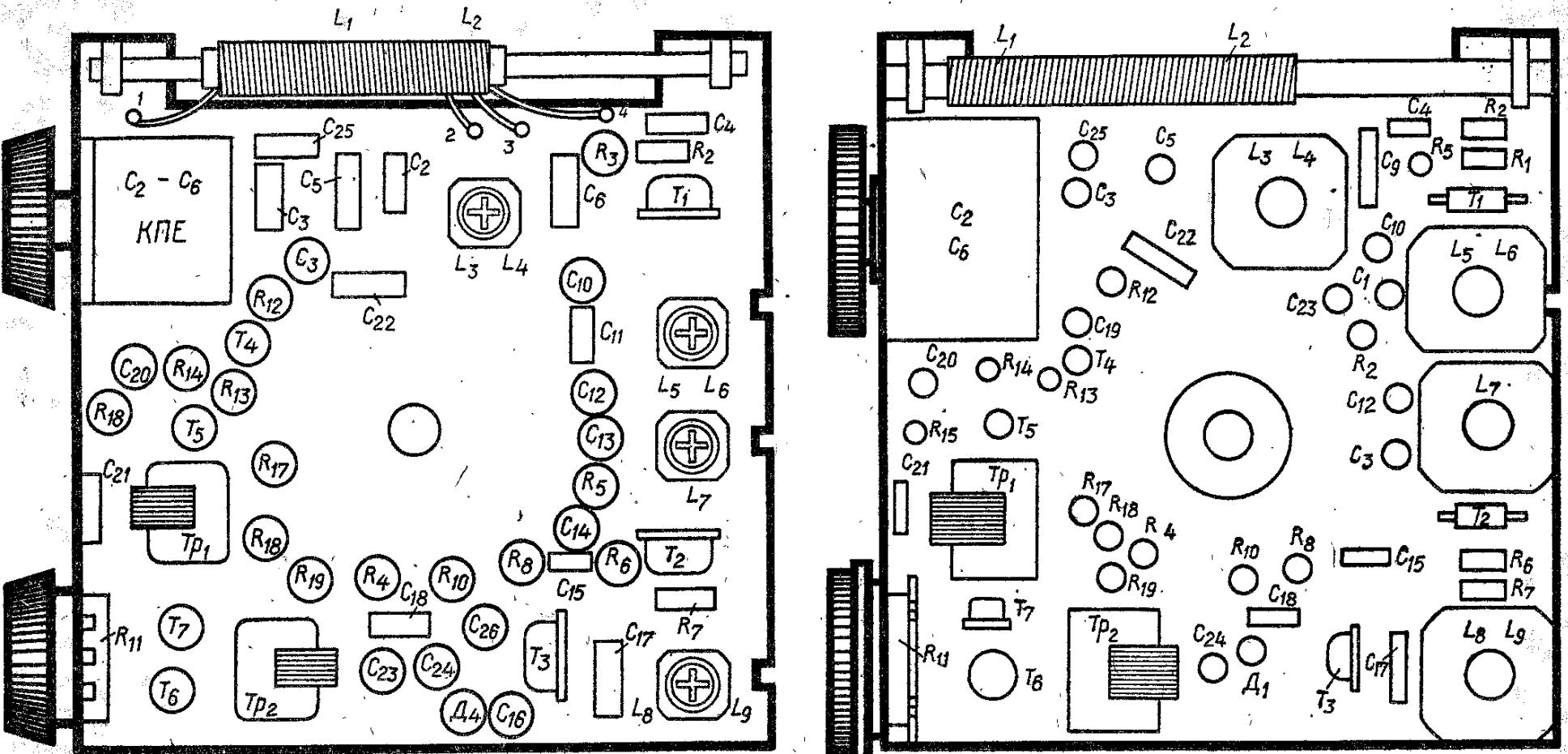
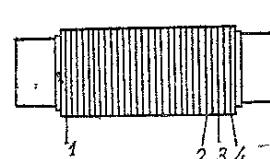
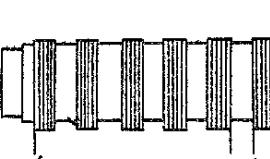
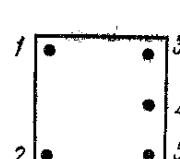
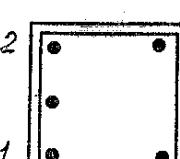
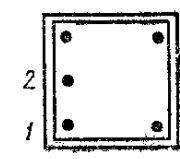
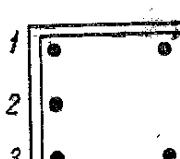


Рис. 2. Расположение узлов и деталей на плате радиоприемников «Космос» (а) и «Космос-М» (б).

II I. Данные катушек индуктивности радиоприемников «Космос» и «Космос-М»

Обозначение на схеме	Наименование катушки	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктивность, мкГн	Распайка выводов
L_1	Антennaя СВ	1—2	ЛЭШО 15×0,05	120	$650 \pm 10\%$	
	Катушка связи	3—4	ПЭВ 0,15	6	—	
L_1	Антennaя ДВ	1—2	ПЭВ 0,1	385	$6500 \pm 10\%$	
	Катушка связи	3—4	ПЭВ 0,1	25	—	
L_3	Гетеродинная СВ	1—2	ЛЭ 5×0,06	38×3	$330 \pm 10\%$	
	Катушка связи	3—4—5	ПЭВ 0,15	2+5	—	
L_3	Гетеродинная ДВ	1—2	ЛЭ 5×0,05	55×3	$760 \pm 10\%$	
	Катушка связи	3—4—5	ПЭВ 0,15	2+5	—	
L_6	ФПЧ ₁	1—2	ЛЭ 5×0,06	32×3	$234 \pm 10\%$	
	Катушка связи	3—4	ПЭВ 0,08	20	—	
L_7	ФПЧ ₂	1—2—3	ЛЭ 5×0,06	10+86	$234 \pm 10\%$	
L_8	ФПЧ ₃	1—2	ПЭЛ 0,09	65+65	$480 \pm 10\%$	
	Катушка связи	3—4	ПЭЛ 0,09	100	$370 \pm 10\%$	

снимается с части витков вторичной обмотки выходного трансформатора T_{p_2} и подается в цепь эмиттера транзистора T_5 . Кроме того, отрицательная обратная связь осуществляется через конденсатор C_{21} . Нагрузкой вторичной обмотки выходного каскада является громкоговоритель Gp типа 0,1 ГД-3.

Для устойчивой работы радиоприемника в цепь питания включен развязывающий фильтр $R_{19}C_{24}$ и конденсатор C_{28} . В радиоприемнике предусмотрена возможность подключения антенны (гнездо Γ_1) и малогабаритного телефона типа ТМ-4 (гнездо Γ_2).

Принципиальная электрическая схема приемника «Космос-М» изображена на рис. 1, б. Она имеет следующие отличия от описанной выше: исключена цепочка R_5C_{14} и R_9C_{16} ; введен резистор R_{21} ; изменено подключение телефона; применены современные полупроводниковые приборы; введен резистор R_9 (3 ком) в эмиттерную цепь транзистора T_3 ; для стабилизации рабочей точки транзисторов T_6 и T_7 введен проволочный резистор R_{23} ; в варианте ДВ вторичная обмотка переходного трансформатора T_{p_1} шунтирована конденсатором C_{30} ; изменены величины некоторых резисторов: R_4 , R_9 , R_{11} , а также:

Обозначение по схеме	Вариант с диапазоном		Обозначение по схеме	Вариант с диапазоном	
	ДВ	СВ		ДВ	СВ
C_3	10 $n\mu$	39 $n\mu$	C_{28}	33 000 $n\mu$	220 $n\mu$
C_5	82 $n\mu$	220 $n\mu$	C_4	0,01 $n\mu$	1500 $n\mu$
C_8	18 $n\mu$	—	T_3	ГТ-309Б	ГТ-309А

Конструкция и детали

Корпус радиоприемников выполнен из цветной ударопрочной пластмассы. В крышке корпуса имеется отсек для установки источника питания. Органы управления размещены на правой стенке корпуса. Шкала приемника находится на торцовой части ручки настройки. Схемы радиоприемников собраны на печатных платах из фольгированного гетинакса (рис. 2). Настройка на частоту принимаемой радиостанции осуществляется двухсекционным блоком конденсаторов переменной емкости с твердым диэлектриком.

Все катушки контуров гетеродина и фильтры промежуточной частоты (ФПЧ) намотаны на трехсекционных каркасах, каждый из которых помещен в ферритовые чашки из материала марки 600НН диаметром 8,6 мм. Трансформаторы T_{p_1} и T_{p_2} усилителя НЧ однотипны. Их сердечники собраны из пластин пермаллоя марки 79НМ П-образной формы; толщина набора 4 мм.

В приемниках применены: резистор R_{11} типа СПЗ-3Г, остальные — типа КИМ; конденсаторы C_3 , C_8 , C_{11} , C_{25} , C_{29} типа КД, C_4 , C_5 , C_9 , C_{10} , C_{12} , C_{15} , C_{17} , C_{18} , C_{21} , C_{22} , C_{28} , C_{30} типа КМ, C_{26} , C_{27} типа МБМ, C_{13} , C_{14} , C_{16} , C_{19} , C_{20} , C_{23} , C_{24} типа ЭМИ-3.

Данные катушек индуктивности приведены в табл. 1, а трансформаторов — в приложении I.