

Rozhlasový přijimač 320 A SPUTNIK

Malý stolní rozhlasový přijimač Sputnik, vyráběný n. p. TESLA BRATISLAVA, je třírozsažový superheterodyn, s tlačítkovým přepínáním, osazený třemi kombinovanými elektronkami a selénovým usměrňovačem.

Přijimač, který se napájí ze střídavé sítě, je vestavěn do skříně z umělých hmot různých barev. Má šest laděných vysokofrekvenčních obvodů, odladovač mezifrekvence, dvoustupňovou tónovou cionu, samočinné řízení citlivosti a vestavěnou ferritovou anténu pro střední a dlouhé vlny. Zapojení přijímače je provedeno plošnými spoji.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlnové rozsahy

krátké vlny	16,6 až 50,5 m	(18 až 5,9 MHz)
střední vlny	187 až 572 m	(1605 až 525 kHz)
dlouhé vlny	810 až 2000 m	(370 až 150 kHz)

Osazení elektronkami

ECH81 — směšovač a oscilátor
 EBF89 — mezifrekvenční zesilovač a demodulátor
 ECL82 — nízkofrekvenční zesilovač a koncový stupeň
 B250 C75 — selenový usměrňovač
 (1 osvětlovací žárovka 6,3 V/0,3A)

Mezifrekvence

468 kHz

Průměrná citlivost (pro odstup signálu od šumu 10 dB)
 krátké vlny 70 μ V
 střední a dlouhé vlny 35 μ V

Průměrná šířka pásma (pro poměr napětí 1:10)
 12 kHz

Výstupní výkon (pro 400 Hz a 10% zkreslení)
 1,8 W

Reproduktor

oválný dynamický o rozměrech 280×80 mm — impedance kmitaci cívky 4 Ω

Napájení

ze střídavé sítě s napětím 120 nebo 220 V, jištění tavnou pojistkou při napětí 120 V — 0,3 A; při napětí 220 V — 0,25 A

Příkon

30 W

POPIS ZAPOJENÍ

Zapojení možno sledovat na schématu (obr. 6), ve kterém jsou označeny jednotlivé díly znaky užívanými v dalším popisu.


Vstupní obvody

Signály přivedené na anténní zdířku se dostávají přes odělovací kondensátor C4, paralelní odladovač L10, C2, nalaďený na mezifrekvenci, anténní cívku L11 pro krátké vlny, na vazební impedanci tvořenou členy R1, C3. Přes další odělovací kondensátor C1 a zdířku pro uzemnění je obvod uzavřen. Vazba s prvním laděným obvodem je tedy na krátkých vlnách induktivní a na středních a dlouhých vlnách proudová kapacitní kondensátorem C3.


Prvý vysokofrekvenční okruh, laděný kondensátorem C9, doplňuje na krátkých vlnách cívka L12 s doladovacím kondensátorem C5, na středovlnném rozsahu cívky L14, L15 s doladovacím kondensátem C6 a na dlouhých vlnách cívka L16 s doladovacím kondensátem C7. Okruh uzavírá na všech rozsazích vazební kondensátor C3 překlenutý odporem R1.

Cívky L14, L15 a L16 jsou umístěny na ferritové tyči a působí proto na středních a dlouhých vlnách jako anténa s ostře vyjádřeným směrovým účinkem. K potlačení zrcadlových kmitočtů je využito dlouhovlnné vstupní cívky, která tvoří s vlastní kapacitou spoju resonanční obvod nalaďený na pásmo zrcadlových kmitočtů dlouhovlnného rozsahu.


Části okruhů jsou různě zapojeny k ladícímu kondensátoru přepínači P1, P2, okruhy jsou pak vázány s mřížkou heptodového systému elektronky E1 přes kondensátor C8.

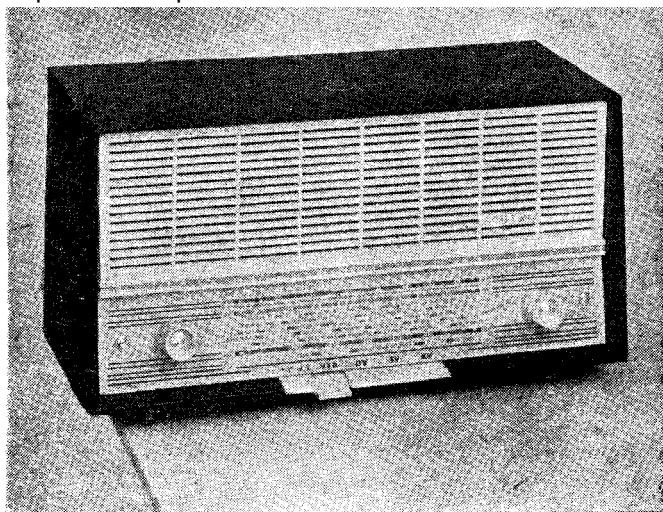


Obr. 1. Přijímač 320A Sputnik

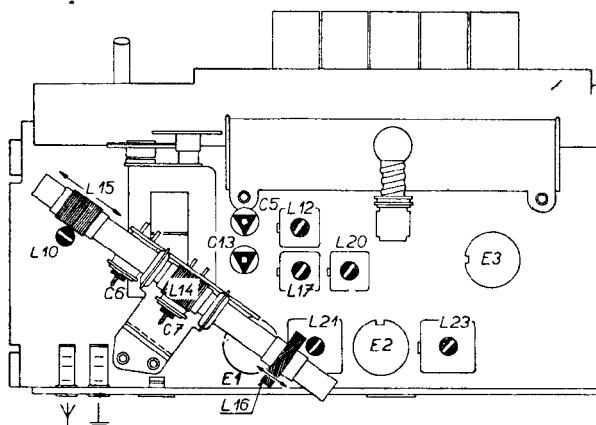

Obr. 2. Slaďovací prvky na chassis (u staršího provedení)

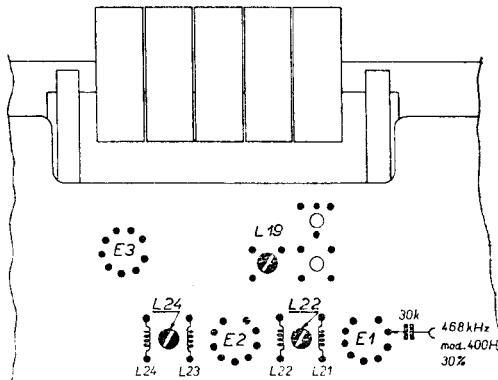

Obr. 3. Slaďovací prvky pod chassis

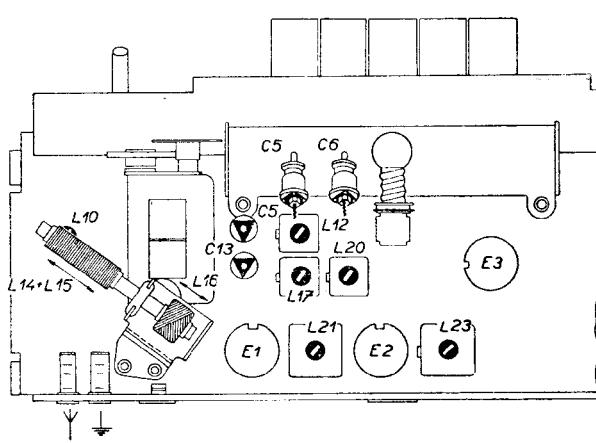


Obr. 4. Slaďovací prvky na chassis (u nového provedení)

Oscilátor

Elektronka E1 pracuje jako směšovač, ve kterém vzniká mezifrekvenční signál multiplikativním směšováním se signály oscilátoru, tvořeného její triodovou částí.

Mřížkový obvod oscilátoru, laděný v souběhu se vstupními okruhy kondensátorem C10 s doladovacím kondensátorem C13, doplňuje na krátkovlnném rozsahu cívka L17, na středovlnném rozsahu cívka L19 se seriovou kapacitou tvořenou kondensátory C14 a C15, na dlouhovlnném rozsahu přistupuje cívka L20 se souběhou kapacitou kondensátorů C15, C16 zapojených v serii.

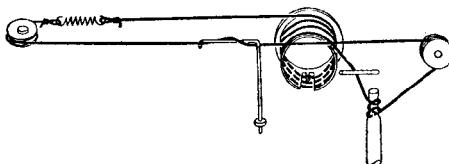

Obr. 5. Uspořádání náhonu ladění; náhon tvoří 0,6 mm silný hedvábný motouz, dlouhý 895 mm a napinací pružina. Délka upraveného motouzu (měřeno i s očky Ø 4 mm na obou koncích) je 625 mm

Laděné okruhy jsou vázány s mřížkou triody kondensátorem C12 přes ochranný odpor R4. Vazba s anodou je na krátkých vlnách induktivní cívku L18, na středních a dlouhých vlnách kapacitní kondensátorem C15.

K potlačení pronikání oscilačního napětí na řídící mřížku směšovače je zapojen mezi anodu oscilátoru a řídící mřížku směšovače neutralizační kondensátor C19.

Mezifrekvenční zesilovač

V anodovém obvodu heptodové části elektronky E1 je zařazen okruh z členů L21, C43 naladěný na mezifrekvenční, který s druhým okruhem z členů L22, C44 tvoří první mf pásmový filtr. Ze sekundárního okruhu filtru se zavádí signál na řídící mřížku elektronky E2, která pracuje jako řízený mezifrekvenční zesilovač.

Druhý mf pásmový filtr tvořený okruhy L23, C45 a L24, C46 váže anodu elektronky mf zesilovače s demodulační diodou.

Demodulace

Mezifrekvenční signály jsou usměrňovány diodou elektronky E2 a zbabovány vysokofrekvenčními složkami filtrem tvořeným odporom R8 a kondensátorem C18. Pracovní odpor diody tvoří potenciometr regulátoru hlasitosti R9.

Samočinné řízení citlivosti

Záporné předpětí úměrné velikosti přijímaných signálů pro samočinné řízení citlivosti se získává v demodulačním obvodu, úbytkem diodového proudu na odporech R8, R9. Dostává se přes oddělovací filtr tvořený odporom R6 a kondensátorem C17, přes cívku L22 na řídící mřížku elektronky E2 a dále přes odpor R2, na řídící mřížku heptodové části elektronky E1.

Nízkofrekvenční zesilovač

Demodulované napětí s běžce potenciometru R9 se zavádí přes oddělovací kondensátor C20 na řídící mřížku triodové části elektronky E3, která pracuje jako odporově vázaný nízkofrekvenční zesilovač. Zesílené napětí z pracovního odporu R11 se dostává přes vazební kondensátor C22 na řídící mřížku pentodové části téže elektronky. Po koncovém zesílení pentodovou částí se dostávají signály přes výstupní transformátor (vinutí L1, L2) na kmitací cívku reproduktoru.

Úprava reprodukce

Poněvadž není katodový odpor R12 pentodové části elektronky E3 překlenut kondensátorem, vzniká na něm vhodné kompenzační napětí k potlačení zkreslení, které se dostává přes odpor R13 na řídící mřížku.

K snížení obsahu vysokých kmitů v nízkofrekvenčním signálu se souběžně k regulátoru hlasitosti R9 připíná přepínač P5 (doteky 4–5) kondensátor C26, který pro vysoké kmitočty snižuje hodnotu pracovního odporu diody.

Napájení

Potřebná provozní napětí elektronkám přijímače dodává transformátor L3 až L6 napájený ze sítě přes dvoupólový spinač P4 a tavnou pojistku PO1 nebo PO2, která současně slouží jako přepínač napětí. Napětí pro selenový usměrňovač U1 se odvírá s odbočkou primárního vinutí napájecího transformátoru, jehož jeden konec je spojen s kostrou přijímače. Napětí pro žhavicí vlákna elektronek E1, E2, E3 a osvětlovací žárovku Z1 dodává sekundární vinutí transformátoru L6.

Usměrněný proud je zbabován střídavých složek filtrem tvořeným elektrolytickými kondensátory C24, C25 a odporem R14. Z prvého člena filtru z kondensátoru C24 je napájen anodový obvod pentodové části koncové elektronky E3, ostatní kladné elektrody elektronké přijímače jsou napájeny přes pracovní impedance, stínici mřížky elektronek E1 a E2 přes filtr z členů R7, C11 z druhého člena hlavního filtru.

Potřebné záporné předpěti pro triodovou část elektronky E3 vzniká úbytkem mřížkového proudu na odporu R10, pro pentodovou část úbytkem katodového proudu na odporu R12.

SLAĐOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

Pozor! Při sladování a každé práci, kterou provádíté na přijímači pod napětím, nutno zařadit mezi přijímač a síť transformátor s odděleným sekundárním vinutím. Potom, aby ste nebyl ohrožen napětím sítě, která je jinak spojena přímo s kostrou přijímače, lze uzemnit fólii nebo části přijímače, které mají nulový potenciál (na př. jádro napájecího transformátoru, kostru tlačítkové soustavy, atd.). Pro sladování není nutno šasi přijímače vyjmout ze skříně, stačí odejmout zadní stěnu a spodní kryt.


Před sladováním naříďte stupnicový ukazatel tak, aby se kryl se středy obou trojúhelnkových značek na pravém kraji ladicí stupnice, je-li ladicí kondensátor nařízen na největší kapacitu (desky statoru a rotoru se kryjí). Pak připojte měřicí přístroje jak naznačeno, vytáčte regulátor hlasitosti na největší hlasitost a postupujte podle tabulky I. Umístění sladovacích prvků je vyznačeno v obr. 3, 4 a 5.

Tabulka I.

Postup	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač				Výhylka výstupního měřítce
	připojení	signál	tlačítko označené	stupnicový ukazatel	utlumit odporem 2000 Ω	sladovaný prvek	
1 5	přes kondensátor		SV	na počátku rozsahu	L23	L24	největší
2 6	30 000 pF	468 kHz modul.			L24	L23	
3 7	na řídící mřížku	400 Hz			L21	L22	
4 8	heptodové části E1	30 %			L22	L21	
9		468 kHz	SV	550 kHz	—	L10	nejmenší
10 14		550 kHz	SV	na slad. značku 550 m	—	L19 pak L15*	největší
11 15	přes normální umělou anténu	1500 kHz		na slad. značku 200 m	—	C13 pak C6	
12 16	na anténní zdířku sladovacího přijímače	156 kHz	DV	na slad. značku 1900 m	—	L20 pak L16*	největší
13 17		360 kHz		na zavedený signál	—	C7	
18 20		6,4 MHz	KV	na slad. značku mezi 45 a 50 m	—	L17 pak L12	největší
19 21		17 MHz		na zavedený signál**)	—	C5	

*) Ladí se posouváním cívky po ferritové tyči

**) Správný je signál s vyšším kmitočtem

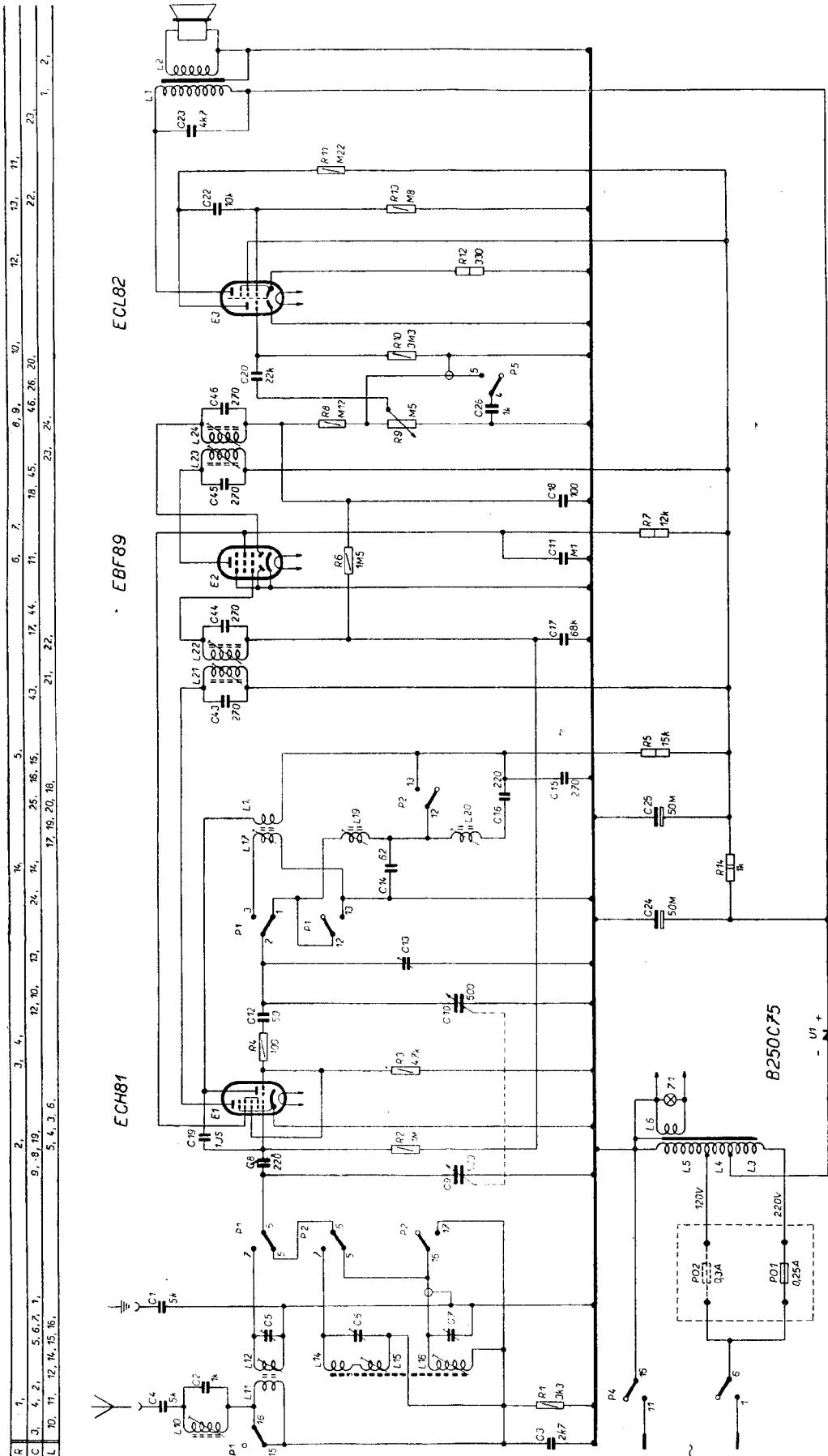

Obr. 6. Schéma zapojení přijímače 320A
Spuritnik

Tabuľka II. Sputnik. Proudy a napäťa elektronek

Elektronka			U_a V	I_a mA	U_{g2} V	I_{g2} mA	U_k V	U_f V
<i>E1</i>	ECH81	heptoda	175	5	80	3,7	—	6,3
		trioda	100	6,5	—	—	—	
<i>E2</i>	EBF89	pentoda	175	8,4	80	2,6	—	6,3
		duo-diода	—	—	—	—	—	
<i>E3</i>	ECL82	trioda	60	6,5	—	—	—	6,3
		koncová pentoda	201	30	175	6,4	12	

Napäťa na kondensátoru $C24 \dots 207$ V; celkový stejnosmerný proud 62 mA.
Méreno přístrojem s vnitřním odporem $1000 \Omega/V$.

Tabuľka III. Přepínání vlnových rozsahů a tónové clony

Tlačítko			Stisknutím tlačítka mění se spojení takto			
			spojuje se		rozpojuje se	
KV	krátké vlny	<i>P1</i>	2—3, 6—7, 12—13	16	1—2, 5—6, 15—16	
SV	střední vlny	<i>P2</i>	6—7, 12—13, 16—17	6, 11	5—6	
DV	dlouhé vlny	<i>P3</i>	—	1	—	
VYP.	vypnuto	<i>P4</i>	—		1—6, 11—16	
hloubky			<i>P5</i>	4—5	—	