

# DOCUMENTATION DE SERVICE

**POUR**

## POSTE RÉCEPTEUR

# A2A

---

### DONNEES GENERALES.-

Cet appareil superhétérodyne présente les caractéristiques suivantes :

Six circuits accordés  
Réglage automatique du volume sonore  
Haut-parleur électrodynamique à excitation  
Cadran étalonné en noms de stations, à éclairage indirect  
Commutateur de tension de réseau 110 - 130 - 220 - 240 Volts.

### BOUTONS.-

A gauche : réglage du volume sonore et interrupteur-réseau  
Au centre : syntonisation  
A droite : commutateur de longueur d'onde

### GAMME DE LONGUEURS D'ONDES.-

Ondes courtes : 18 - 51 m. (16,7 - 5,88 Mc)  
Petites ondes : 198 - 570 m. (1515 - 526 Kc)  
Grandes ondes : 1.000 - 1.900 m. (300 - 158 Kc)

## ENCOMBREMENT.-

Largeur : 40,5 c/m.  
Hauteur : 28 c/m.  
Profondeur : 25 c/m. boutons compris.

## A.- DESCRIPTION DU SCHEMA.-

I. Gamme des grandes ondes (1.000 - 1.900 m.)  
Circuit d'antenne : S.9 - C.28 - C.4 + C.20  
Circuit oscillateur: S.14 - C.22 - C.18 - C.5. Ce circuit est couplé à la première grille de L.I à travers C.7 - R.I  
Résistance de G.1 = R.2  
Bobine de réaction S.15 couplée à la grille 2 à travers C.8  
Résistance de G.2 = R.14  
Les bobines S.14 et S.15 sont couplées mutuellement par induction.

II. Gamme des petites ondes (198 - 570 m.)  
Circuit d'antenne : S.7 - S.8 - C.4 + C.20  
Circuit oscillateur: S.12 - C.25 - C.19 - C.5 couplé à la première grille de L. I à travers C.7 - R.I  
Résistance de G.1 = R.2  
Bobine de réaction S.13 couplée à la deuxième grille de L.I à travers C.8  
Résistance de G.2 = R.14  
Les bobines S.12 - S.13 sont couplées mutuellement par induction.

III. Gamme des ondes courtes (18 - 51 m.)  
Circuit d'antenne : S.5 - S.6 - C.4 + C.20  
Les bobines S.5 et S.6 sont couplées mutuellement par induction  
Circuit oscillateur : S.10 - C.5 couplée à la première grille de L.I à travers C.7 - R.I  
Bobine de réaction S.II couplée à la deuxième grille de L.I à travers C.8  
Les bobines S.10 et S.II sont couplées mutuellement par induction.

## B.- PARTIE MOYENNE-FREQUENCE.-

Premier transformateur moyenne-fréquence : S.16 - C.24 - S.17 - C.25.  
Deuxième transformateur moyenne-fréquence: S.18 - C.26 - S.19 - C.27.

## C.- DETECTEUR ET AMPLIFICATEUR BASSE-FREQUENCE.-

I. Détecteur

Le circuit détecteur est formé par :  
Cathode de L.3 - R.8 - S.I9 - 1ère anode de L.3 (C.I2)

## II. Amplificateur basse-fréquence

La tension basse-fréquence engendrée par détection sur R.8 est appliquée à travers C.I3 et R.I0 à la grille de commande de L. 3, puis amplifiée et transmise au haut-parleur S.22 par le transformateur S.20 - S.2I.

Le condensateur C.I7 a pour but la suppression des sifflements parasites.

## D. REGLAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME SONORE.-

La tension moyenne-fréquence de l'anode de L.2 est appliquée à travers C.I5 à la deuxième anode de la diode de L.3.

Il en résulte la naissance d'une tension continue sur R.I3, qui est appliquée à la grille de commande de L. 2 à travers R.9 - S.I7 et à la grille de commande de L. I à travers R. 4 et S. 9 ou S. 7.

La polarisation négative de L. I & L. 2 est ainsi réglée et, par conséquent, également l'amplification.

Dans le cas où l'appareil est connecté en ondes courtes, la grille de commande de L. I est mise à la terre après S. 6, de sorte que, dans ce cas, l'amplification est uniquement réglée par L. 2.

## E. ALIMENTATION.-

Transformateur d'alimentation : S.I, S.2, S.3, S.4

Tube redresseur : L. 4

Filtre : C.I - S.23 - C.2

S.23 est la bobine d'excitation du haut-parleur

### TENSIONS POUR L.I

Va : à travers S.I6  
Vg.3+5 : à travers R. 6 découplée par C.II  
Vg<sup>2</sup> : à travers R.I4  
Vg<sup>4</sup> : chute de tension sur R.3 découplée par C.6, plus la tension de réglage automatique  
Vg<sup>1</sup> : chute de tension sur R. 3 découplée par C.6

### TENSIONS POUR L.2

Va : à travers S.I8  
Vg<sup>2</sup> : à travers R.6 découplée par C.II  
Vg<sup>1</sup> : chute de tension sur R.5 découplée par C.I0, plus la tension de réglage automatique

.../...

## TENSIONS POUR L.3

Va : à travers S.20  
Vg2 : prise sur C. 2  
Vg1 : Chûte de tension sur R.12. découplée par C.16  
Va (2ème diode) : chûte sur R.12 + R.7 découplée par C.16

## LE REGLAGE DU RECEPTEUR

Le réglage du récepteur est nécessaire :

- 1°- Après échange des bobines ou des condensateurs dans la partie moyenne-fréquence ou haute-fréquence.
- 2°- Lorsque la sélectivité ou la sensibilité de l'appareil a diminué.

## OUTILLAGE.-

- 1.- Oscillateur type GM.2880 avec antenne artificielle
- 2.- Indicateur de puissance de sortie : appareil de mesure type GM.4256 ou GM.7629.
- 3.- 1 clé isolée de 6 m/m.
- 4.- 1 tournevis isolé.
- 5.- 1 résistance de 10.000 Ohms
- 6.- 1 condensateur de 32.000  $\mu$ F.

## Le réglage :

- 1°- Avant de procéder au réglage, il est nécessaire d'enlever la cire des trimmers.
- 2°- Relier le châssis à la terre.
- 3°- Placer le régulateur de volume sonore sur maximum.
- 4°- Utiliser les lampes appartenant au récepteur.
- 5°- Connecter l'indicateur de sortie en parallèle sur S.20.

## A. REGLAGE DES CIRCUITS MOYENNE-FREQUENCE.-

- 1.- Placer le commutateur de longueur d'onde sur la position P.O., amener le condensateur variable sur la position minimum (index sur 200 m.)
- 2.- Appliquer un signal modulé de 473 Kc à travers 32.000  $\mu$ F à la grille de commande de L.I
- 3.- Court-circuiter l'anti-fading en mettant le point de jonction de C.9 et de S.I7 à la masse
- 4.- Amortir le circuit S.I8 - C.26 au moyen d'une résistance de 10.000 Ohms
- 5.- Régler S.I9 jusqu'à la déviation maximum du voltmètre de sortie et enlever l'amortissement de S.I8 - C.26  
*→ Haut Secondaire T<sub>2</sub>*
- 6.- Amortir S.I7 - C.25  
*Prim<sup>1</sup> T<sub>2</sub> Secondaire T<sub>1</sub>*
- 7.- Régler pour la déviation maximum S.I8 et S.I6, enlever l'amortissement de S.I7 - C.25
- 8.- Amortir le circuit S.I6 - C.24
- 9.- Régler pour le maximum S.I7
- 10.- Retirer l'amortissement et le court-circuit de l'anti-fading.

## B. LE REGLAGE DES CIRCUITS HAUTE-FREQUENCE ET OSCILLATEUR.-

### I Gamme des petites ondes

1400 Kc

- 1°- Placer le commutateur de longueur d'onde sur P.O., régler l'aiguille sur 214 m. *810° P<sub>4</sub>*
- 2°- Appliquer un signal modulé de 214 m. à la douille d'antenne à travers l'antenne artificielle normale
- 3°- Régler les condensateurs C.I9 et C.20 sur la puissance de sortie maximum
- 4°- Régler l'oscillateur de Service sur 500 m.
- 5°- Placer un appareil auxiliaire quelconque à côté du récepteur à aligner, relier le voltmètre de sortie à l'appareil auxiliaire à la douille d'antenne de ce dernier, appliquer le signal de 500 m. et syntoniser.
- 6°- Court-circuiter C.5 du récepteur à régler et appliquer le signal de 500 mètres à sa douille d'antenne.

- 7°.- A travers un condensateur de 25  $\mu$ F, relier la plaque de l'octode à la douille d'antenne du récepteur auxiliaire.
- 8°.- Régler le C.V. du récepteur à aligner pour un maximum du voltmètre de sortie.
- 9°.- Veiller à ce que le C.V. ne soit pas dérégulé, supprimer l'appareil auxiliaire, enlever le court-circuit de C.5, connecter le voltmètre de sortie après le récepteur à régler.

Régler le noyau de S.I2 pour la déviation maximum

- 10°.- Répéter les opérations 1 - 2 - 3 et sceller les trimmers.

## II Gammes des grandes ondes

- 1.- Placer le commutateur de longueur d'ondes à la position G.O.
- 2.- Régler l'oscillateur-Service sur 1.000 m. *375° P<sub>5</sub>*
- 3.- Faire les opérations 5 - 6 - 7 - 8 du réglage P.O. en remplaçant le signal 500 m par le signal de 1.000 m.
- 4.- Régler C.I8 pour la déviation maximum
- 5.- Répéter les mêmes opérations pour un signal de 1.875 mètres et régler pour une déviation maximum du voltmètre de sortie le noyau de S.I4
- 6.- Recommencer le réglage de C.I8 sur 1.000 mètres et sceller le trimmer.

## LOCALISATION DES DERANGEMENTS D'APRES LE SYSTEME "POINT TO POINT"

- 1°)- Débrancher le récepteur du réseau et enlever toutes les lampes. Suivre les indications données au bas du tableau de mesure. L'appareil de mesure GM. 4256 ou GM.7629 est alors branché et réglé pour effectuer les mesures de résistances, successivement sur les positions suivantes : 12 - 11 - 10 - 9. La fiche positive du cordon de mesure est placée aux différents points indiqués sur le tableau; la fiche négative est introduite dans la douille de terre de l'appareil.
- 2°)- Les contacts du support de lampe du tube redresseur doivent être réunis ensemble.

On ne supprime momentanément le court-circuit que pour les mesures à effectuer aux contacts de ce support de lampe.

3°)- Les différentes résistances sont mesurées en touchant le contact correspondant à l'aide de la fiche positive. On compare alors la déviation de l'appareil de mesure aux valeurs indiquées sur le tableau.

Des écarts de 10 % sont admissibles sans que l'organe intéressé soit défectueux.

4°)- Après avoir contrôlé les résistances, on branche l'appareil de mesure sur la position de contrôle des capacités.

Les contacts des supports de lampes sont numérotés de la manière suivante :

Le 1<sup>er</sup> chiffre indique le support de lampe

Le 2<sup>ème</sup> indique l'électrode.

1 et 2 = filament

3 = grille de commande

4 = contact éventuel pour la métallisation

5 = cathode

6 = une grille supplémentaire quelconque

7 = grille-écran

8 = anode

8' = anode supplémentaire

9 = grille supplémentaire (par exemple dans le cas de l'octode)


Exemples : 15 signifie cathode de la première lampe  
28 signifie anode de la deuxième lampe, etc.....

Pour quelques mesures, il sera nécessaire de tourner le commutateur; cette manœuvre est indiquée sur le tableau de mesure par 3 x.

Pour 3 x 13, par exemple, cela veut dire qu'il faut effectuer la mesure 13 pour les trois positions du commutateur O.C. - P.O. - G.O.

Lors des mesures effectuées sur des condensateurs électrolytiques (mesure de résistance, la déviation de l'aiguille reculera jusqu'à une certaine valeur en raison de la diminution du courant de fuite. Il peut alors arriver que la valeur trouvée soit trop élevée en raison de la défectuosité du condensateur intéressé; cependant, une telle différence peut aussi provenir de l'absence de fonctionnement de l'appareil depuis un certain temps. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'apprécier les condensateurs électrolytiques, il convient de procéder avec une certaine prudence.

# TABLEAU DE MESURE A2A

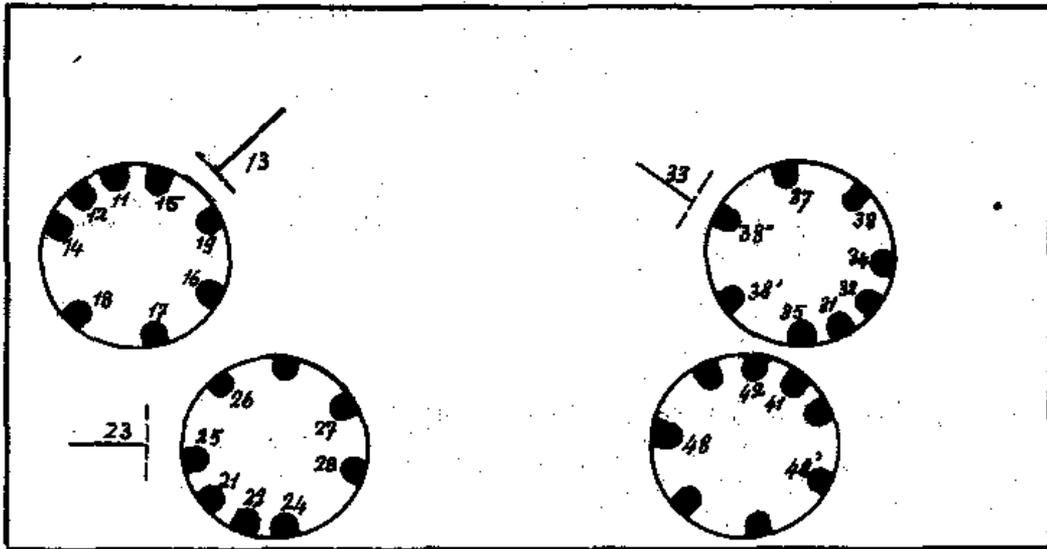

## RÉSISTANCE

<b>12</b>	11/12	41/42	14	24														
	10		10	10														
<b>11</b>	15	18	25	26	29	37	38	48	48'	A								
	275	440	290	280	440	440	450	360	355	170								
<b>10</b>	16	17	27	19														
	150	200	200	120														
<b>9</b>	1)	3 x 13		23	33	38'	38''	41										
	500	70	70	80	140	220	260	+ - 150										


## CAPACITÉ

<b>12</b>	35/38	2) 13					<b>10</b>											
	170	160																
<b>11</b>	23	27					<b>9</b>	41										
	150	270						400										

Tableau relevé avec le commutateur de la d'ondes localisé en O-C. Le résonateur de volume au maximum.  
 Le commutateur placé sur DE P.O. G.O. 2) Le commutateur placé sur P-O.


S	5-1-6-7-8-9	23-10-12-14-16-18-15	16-17	18-19	20-21	22								
C	21	26-3	18-19	1	22-23	2	20-4	8	6-7-5	24	9-25	11-10	36	27-15-23-13-14-16-17
R		4	15		3	2	1-14		6-5		9-8	10-11-12-7-13		

*Renforcement sur modulation*

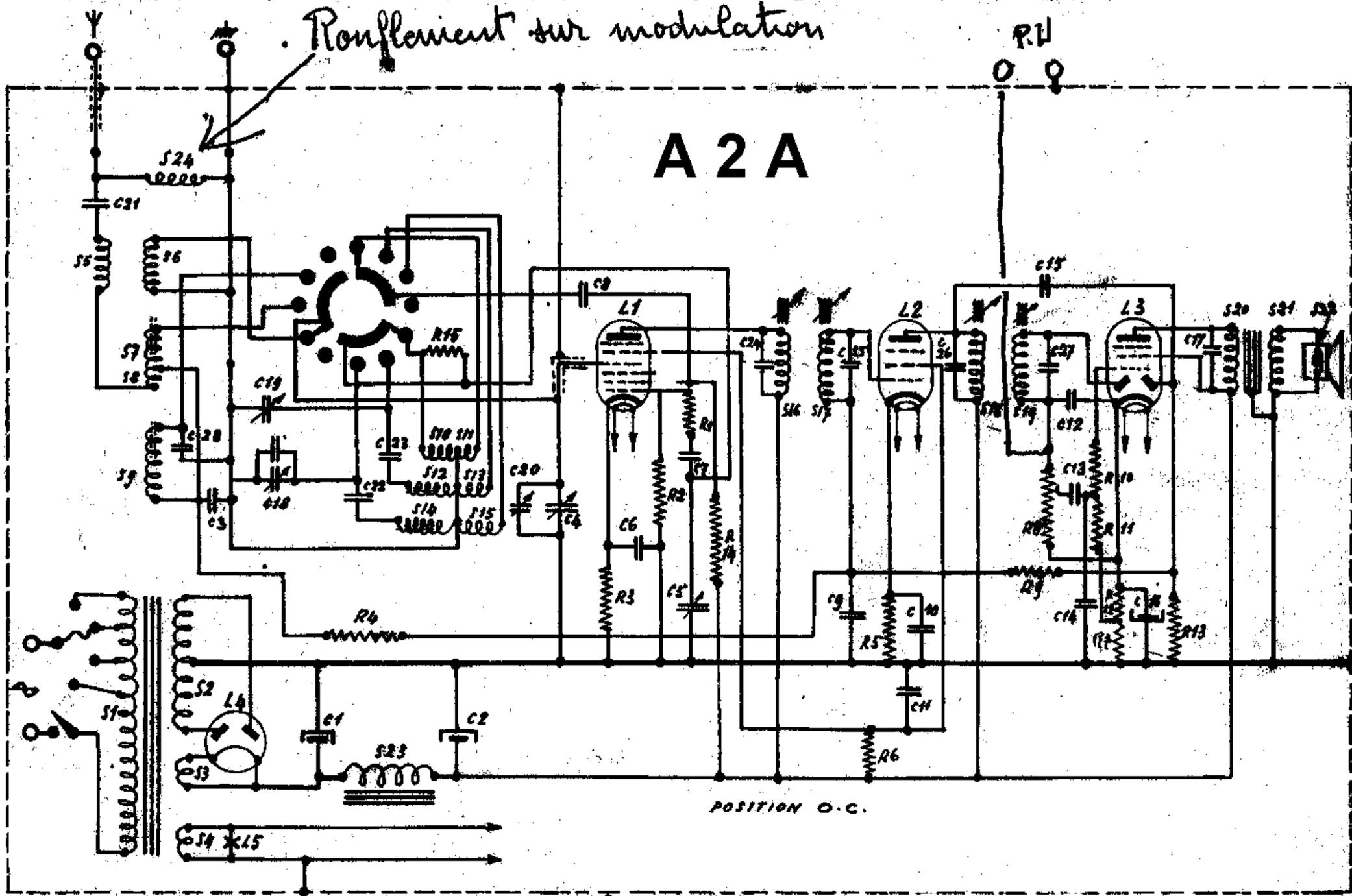

POSITION O.C.

# A 2 A

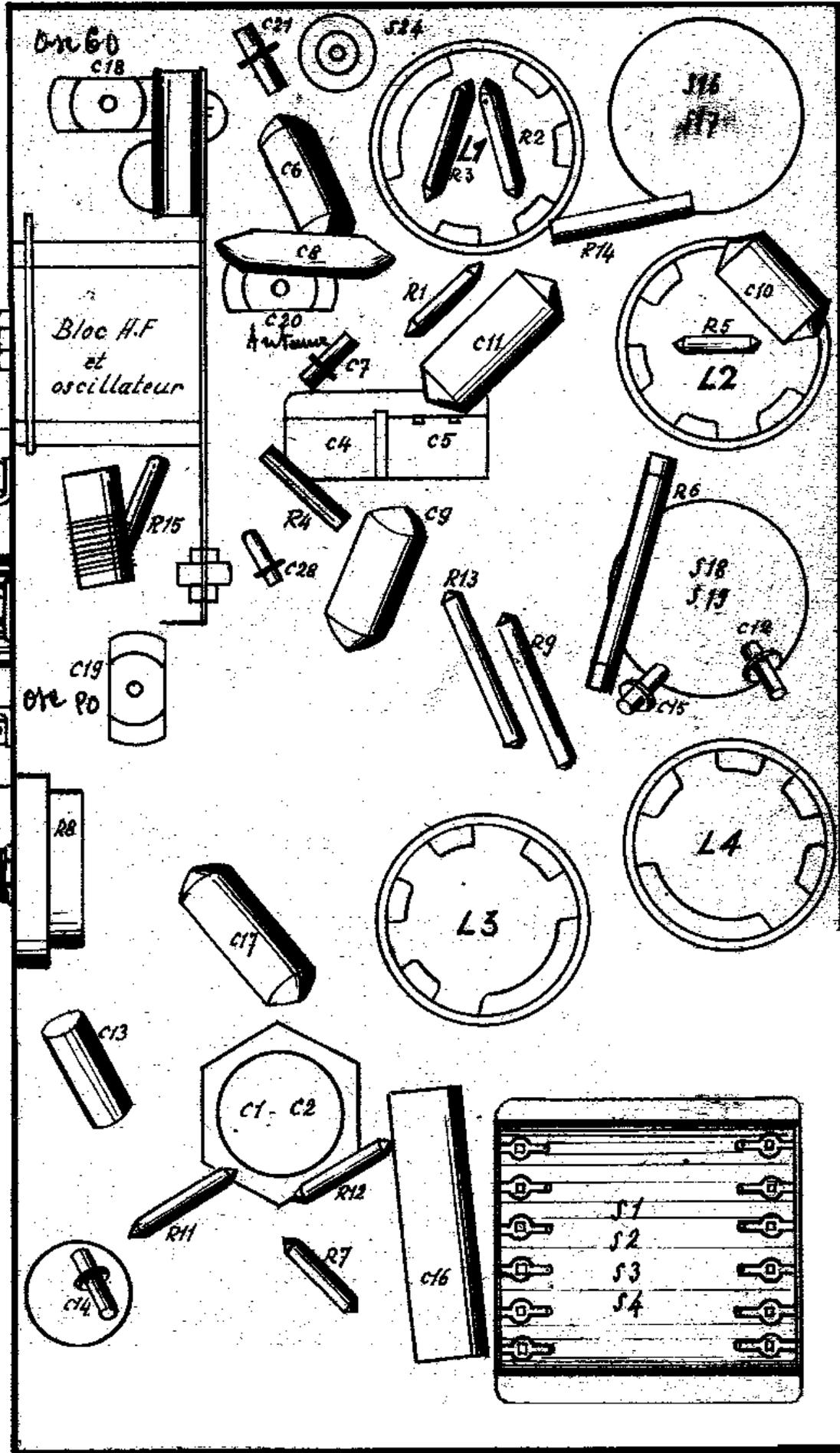

# TABLE DES TENSIONS

	L1	L2	L3	L4	
<i>filament</i>	4	4	4	4	Volts ⊕
<i>anode</i>	240	240	225	2 x 300V. ∞	Volts =
<i>écran</i>	80	80	245		Volts =
<i>grille n°2</i>	80				Volts =
<i>cathode</i>	1,9	2	11		Volts =

Ces tensions ont été mesurées par rapport au châssis avec un voltmètre d'une résistance de 20.000 ohms par volt. Avec des voltmètres de résistance plus basse on trouvera en général des valeurs plus faibles.

## LAMPES

L1	L2	L3	L4
AK2	AF3	ABL1	AZ1

Pièces Electriques

S. 1 ) S. 2 ) S. 3 ) S. 4 )	Ensemble transformateur d'alimentation	FK.800.070
S. 5 ) S. 6 ) S. 7 ) S. 8 ) S. 9 ) C. 3 ) S.10 ) S.11 ) C.23 ) S.12 ) S.13 ) C.22 ) S.14 ) S.15 )	Bloc d'accord	FK.800.100
S.16 ) S.17 ) C.24 ) C.25 )	1 <sup>ère</sup> bobine M.F.	FK.800.080
S.18 ) S.19 ) C.26 ) C.27 )	2 <sup>ème</sup> bobine M.F.	FK.800.090
S.24	Bobine de choc	FK.800.130
	Fusible	28.899.270
L. 5	Lampe d'éclairage	8.042 D/07

RESISTANCES

R. 1	50 Ohms	0,25 W.	28.773.570
R. 2	50.000 "	"	28.773.870
R. 3	250 "	"	28.773.640
R. 4	0,5 Megohm	"	28.773.970
R. 5	250 Ohms	"	28.773.640
R. 6	30.000 "	2 W.	B.B.
R. 7	160 "	0,5 W.	28.770.170
R. 8	0,5 Megohm	"	FK.500.060
R. 9	1,6 "	0,5 W.	28.770.570
R.10	10.000 Ohms	0,25 W.	28.773.900
R.11	1 Megohm	0,5 W.	28.770.560
R.12	160 Ohms	"	28.770.170
R.13	0,5 Megohm	0,25 W.	28.773.970
R.14	64.000 Ohms	1 W.	28.771.080
R.15	20.000 "	0,25 W.	28.773.830

CONDENSATEURS

C. 1 } C. 2 }	2 / $\mu$ F 8 "		FK.500.100
C. 4 } C. 5 }			FK.500.050
C. 6	50.000 / $\mu$ F	100 Volts	28.201.150
C. 7	50 "		28.206.240
C. 8	5.000 "	400 "	28.198.960
C. 9	50.000 "	100 "	28.201.150
C.10	50.000 "	100 "	28.201.150
C.11	0,1 / $\mu$ F	400 "	28.199.090
C.12	80 / $\mu$ F		28.206.260
C.13	2.000 "	400 "	28.198.920
C.14	250 "		28.206.460
C.15	6,5 "		28.206.320
C.16	25 / $\mu$ F	25 Volts	x 28.182.240
C.17	5.000 / $\mu$ F		28.201.520
C.18	70+30 "		28.212.460
C.19	30 "		28.212.450
C.20	30 "		28.212.450
C.21	250 "		28.206.460
C.28	40 "		10.208 B.

*Céramique* →

BRANCHEMENT DU HAUT-PARLEUR

