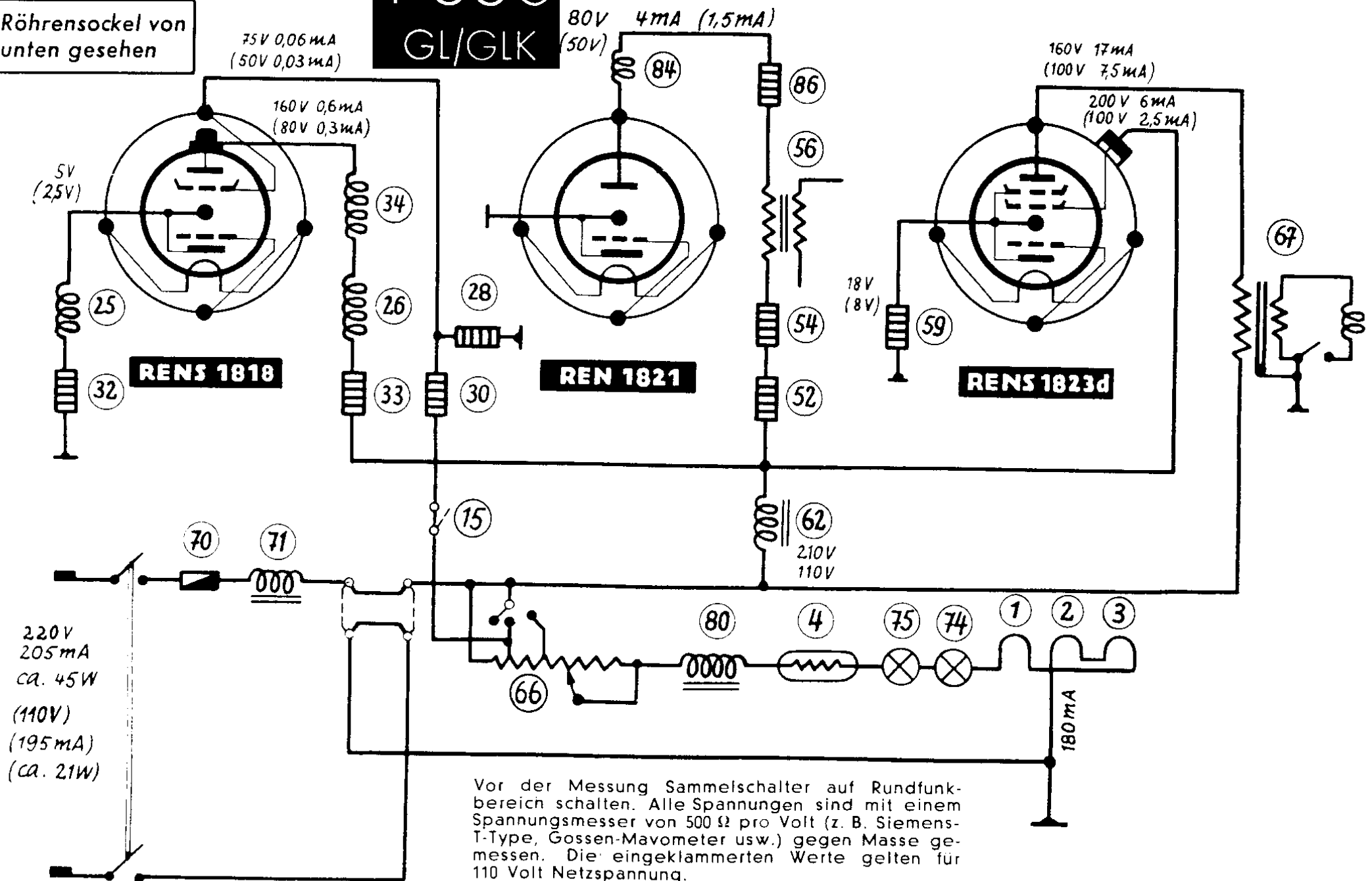


Röhrensockel von
unten gesehen

T 330
GL/GLK



| Pos. | Elektrische Teile | Bestellangaben | | Netto-Preis | Brutto-Preis | Pos. | Elektrische Teile | Bestellangaben | | Netto-Preis | Brutto-Preis |
|------|---|--------------------------|---------|-------------|--------------|-------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Größe | Lg.-Nr. | | | | | Größe | Lg.-Nr. | | |
| 1 | Röhre RENS 1818 | | | | | 35 | | | | | |
| 2 | Röhre REN 1821 | | | | | 37 | Abgleichkondensator für Bandfilter | | | | |
| 3 | Röhre RENS 1823 d | | | | | 39 | | | 7994 | | |
| 4 | Uran-Ausgleichwiderstand für 110 V | 9 V 0,18 A | 7664* | | | 41 | | | | | |
| | für 150 220 V | 12 V 0,18 A | 7663 | | | 44 | Rückkopplungskondensator | 20-250 pF | 8281 | | |
| 7 | Schutzkreisspule mittel | | 8073* | | | 44a | Kondensator | 75 pF | 148 | | |
| 8 | Schutzkreiskondensator | | 8074* | | | 45 | Gitterkondensator | 100 pF | 148 | | |
| 9 | Lautstärkeregler | | 8275 | | | 46 | Widerstand | 2,5 MΩ | 6359 | | |
| 10 | Antennenspule mittel | | | | | 47 | Grammophonkondensator (zus. m. Pos. 50 und 51) | 0,1 μF | 178* | | |
| 11 | Antennenspule lang | | | | | 48 | Kondensator | 0,1 μF | (s.Pos.29) | | |
| 12 | Ankopplungskondensator | | | | | 49 | Kondensator | 1000 pF | 148 | | |
| 13 | Vorkreisspule mittel | | 7970 | | | 50 | Kondensator | 0,2 μF | (s.Pos. 47*) | | |
| 14 | Vorkreisspule lang | | | | | 51 | Kondensator | 0,1 μF | | | |
| 16 | Abgleichkondensat. lang | | | | | 52 | Widerstand 0,5 Watt | 15 kΩ | 6359 | | |
| 17 | Widerstand 0,5 Watt | 500 kΩ | | | | 53 | Kondensator | 1 μF | (s.Pos.29) | | |
| 18 | Kondensator (Zusatz für Schutzkreis) | 700 pF | 6853 | | | 54 | Widerstand 0,5 Watt | 15 kΩ | 6359 | | |
| 19 | Abstimmkondensator Vorkreis | | | | | 55 | Kondensator | 200 pF | 148 | | |
| 20 | Abgleichkondensator Vorkreis | | 8034 | | | 56 | Zwischenübertrager | | 6038 | | |
| 21 | Abstimmkondensator Oszillator | | | | | 57 | Widerstand | 200 kΩ | 6359 | | |
| 22 | Abgleichkondensator Oszillator | | | | | 58 | Kondensator | 1 μF | (s.Pos.29) | | |
| 23 | Kondensat. (Zusatzkapaz.) Lg.-Nr. 6802 | 340 pF | 8098 | | | 59 | Widerstand | 800 Ω | 6359 | | |
| 24 | Kondensator (Verkürzungskapazität) Lg.-Nr. 6802 | 1000 pF | 8031 | | | 60 | Kondensator (Elektrolyt 20 V) | 8 μF | 6624 | | |
| 25 | Rückkopplungsspule | | | | | 61 | Kondensator | 1,2 μF | (s.Pos.29) | | |
| 26 | Ankopplungsspule | | | | | 62 | Drossel | | 6037 | | |
| 27 | Schwingspule | | | | | 63 | Kondensator (Tonblende) | 10 000 pF | 158 | | |
| 28 | Widerstand 0,5 Watt | 60 kΩ | 6359 | | | 64 | Kondensator | 500 pF | 148 | | |
| 29 | Kondensator (zus. m. Pos. 48, 53, 58, 61, 68, 69) | 1 μF | 176 | | | 66 | Heizwiderstand | | 7968 | | |
| 30 | Widerstand | 40 kΩ | 6359 | | | 67 | Ausgangsübertrager | | 6024 | | |
| 31 | Kondensator | 1000 pF | 148 | | | 68 | Kondensator | 0,2 μF | (s.Pos.29) | | |
| 32 | Widerstand | 7 kΩ | 6359 | | | 69 | Kondensator | 3 μF | (s.Pos.29) | | |
| 33 | Widerstand | 30 kΩ | | | | 70 | Sicherung | 0,5 A | 924* | | |
| 34 | Spule mittel | | | | | 71 | Netzdrossel | | 6039 | | |
| 35 | Abgleichkond. | 1. Zwischenfrequenzkreis | | | | 73 | Kondensator (Netzantenne) | 250 pF | 148 | | |
| 36 | Spule lang | | | | | 74 | Beleuchtungslampe | 6 V 0,21 A | 7010 | | |
| 37 | Abgleichkond. | | | | | 75 | Beleuchtungslampe | 6 V 0,21 A | | | |
| 38 | Spule mittel | | | | | 78 | Wird durch Pos. 80 ersetzt | | | | |
| 39 | Abgleichkond. | 2. Zwischenfrequenzkreis | 7977 | | | 80 | Feldspule | Siehe | | | |
| 40 | Spule lang | | | | | 81 | Schwingspule | Lautsprecher | | | |
| 41 | Abgleichkond. | | | | | Nur für T 330 GLK | | | | | |
| 42 | Rückkopplungsspule mittel | | | | | 82 | Antennenspule kurz | | | | |
| 43 | Rückkopplungsspule lang | | | | | 83 | Abstimmspule kurz | | 7967 | | |
| | | | | | | 84 | Rückkopplungsspule kurz | | | | |
| | | | | | | 85 | Kondensator | 20 pF | | | |
| | | | | | | 86 | Widerstand | 2 kΩ | 6359 | | |
| | | | | | | 87 | Rückkopplungskondens. kurz | | 7966 | | |