
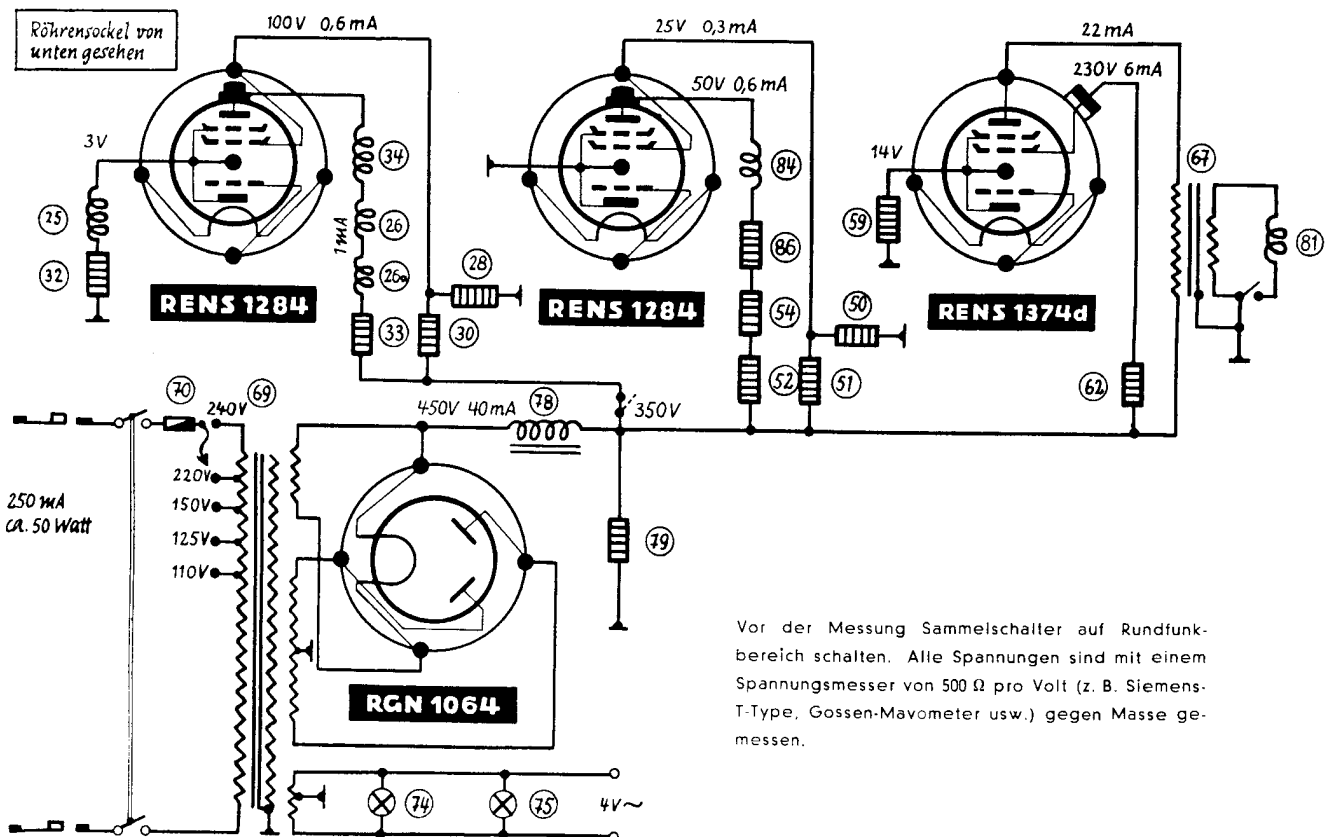


SCHALTBILD UND STROM-SPANNUNGS-BILD

T 331
WLK

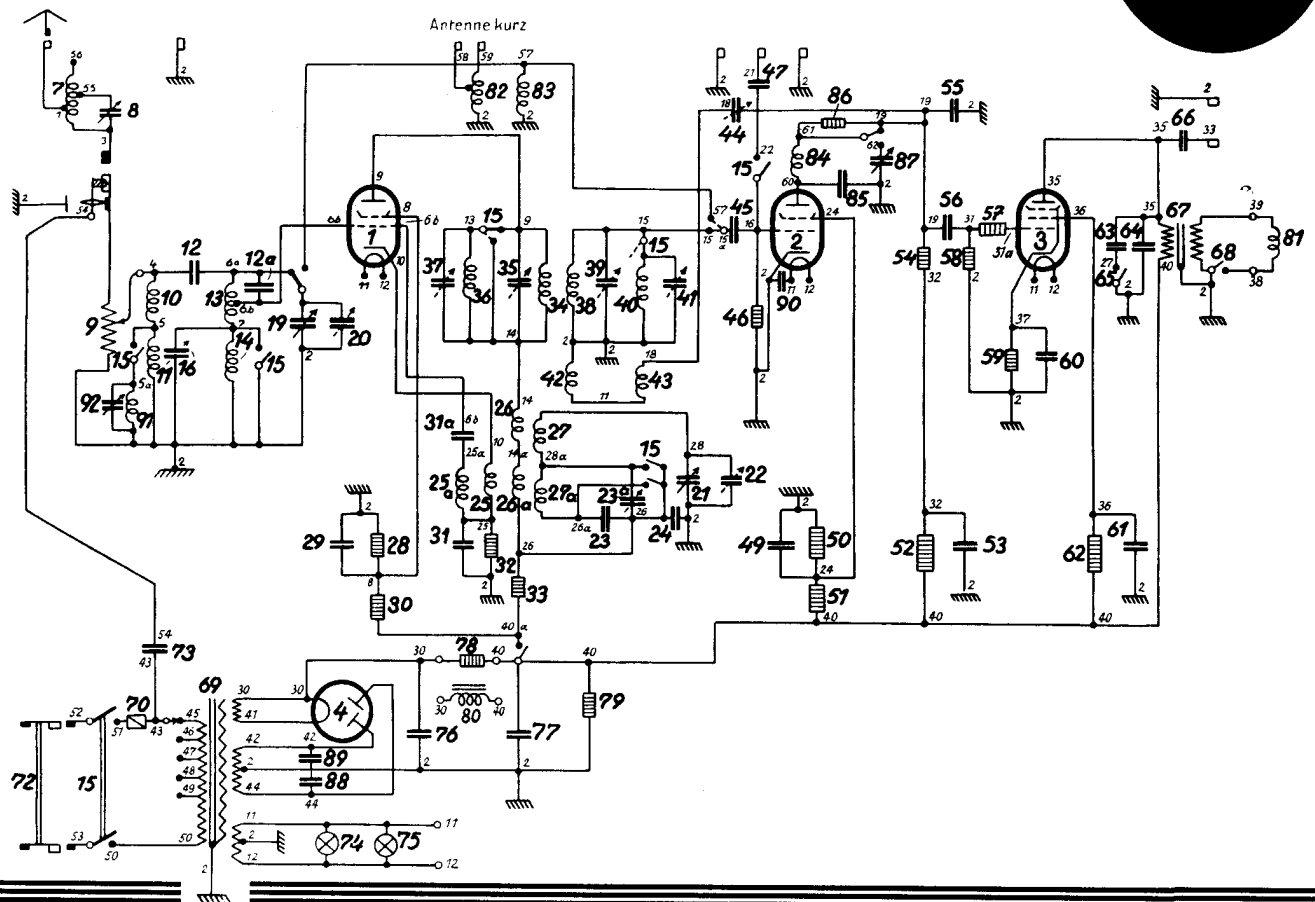

Vor der Messung Sammelsschalter auf Rundfunkbereich schalten. Alle Spannungen sind mit einem Spannungsmesser von 500 Ω pro Volt (z. B. Siemens-T-Type, Gossen-Mavometer usw.) gegen Masse gemessen.

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis	Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.					Größe	Lg.-Nr.		
1	Röhre RENS 1284					35	Abgleichkondensator. für Bandfilter				
2	Röhre RENS 1284					37					
3	Röhre RENS 1374 d					39					
4	Röhre RGN 1064					41			7994		
7	Schutzkreisspule		8073			44	Rückkopplungskondensator			8281	
8	Schutzkreiskondensator		8074			45	Gitterkondensator	100 pF		148	
9	Lautstärkeregler	15 k Ω	8275			46	Widerstand	2,5 M Ω		6359	
10	Antennenspule mittel					47	Grammophonkondensator	0,1 μ F	(s. Pos. 29)		
11	Antennenspule lang					49	Kondensator	1 μ F	(s. Pos. 29)		
12	Ankopplungskondens.	4 pF				50	Widerstand	20 k Ω			
12a	Kondensator	50 pF	8276			51	Widerstand	200 k Ω		6359	
13	Vorkreisspule mittel					52	Widerstand	50 k Ω			
14	Vorkreisspule lang					53	Kondensator	1 μ F	(s. Pos. 29)		
16	Abgleichkond. lang					54	Widerstand	300 k Ω		6359	
17	Widerstand	300 k Ω		6359		55	Kondensator	100 pF		148	
19	Abstimmkondensator					56	Kondensator	5000 pF		158	
20	Abgleichkondensator					57	Widerstand	500 k Ω			
21	Abstimmkondensator					58	Widerstand	700 k Ω		6359	
22	Abgleichkondensator					59	Widerstand	500 Ω			
23	Verkürzungskondensator Lg.-Nr. 6802	184 pF				60	Kondensator (Elektrolyt 15 V)	8 μ F		6616	
23a	Quetschkondensator Lg.-Nr. 6850	50 pF				61	Kondensator	1 μ F	(s. Pos. 29)		
24	Verkürzungskondensator Lg.-Nr. 6802	730 pF				62	Widerstand	20 k Ω		6375	
25	Rückkopplungsspule		8277			63	Kondensator (Tonblende)	5000 pF		158	
25a	Rückkopplungsspule					64	Kondensator	500 pF		148	
26	Ankopplungsspule mittel					66	Lautsprecherkondensator	0,5 μ F	(s. Pos. 29)		
26a	Ankopplungsspule lang					67	Ausgangsübertrager	Bv. 561		6024	
27	Schwingspule mittel					69	Netztransformator	Bv. 258		6023	
27a	Schwingspule lang					70	Thermosicherung zu Pos. 69			7298	
28	Widerstand 0,3 Watt	50 k Ω		6359		73	Netzantennenkondensator	250 pF		148	
29	Kondensator (zus. m. Pos. 47, 49, 53, 61 u. 66)	1 μ F		6610		74	Beleuchtungslampe	4 V 0,23 A		2772	
30	Widerstand	100 k Ω		6359		75	Beleuchtungslampe	4 V 0,23 A		2772	
31	Kondensator	10000 pF		149		76	Kondensator	4 μ F			
31a	Kondensator zusammen mit Oszillator Lg.-Nr. 8277	4 pF				77	Kondensator	4 μ F		175	
32	Widerstand	2 k Ω				79	Widerstand 2,5 Watt besteht aus: parallel	50 k Ω 2 x 100 k Ω	(6352)	6375	
33	Widerstand	30 k Ω		6359		80	Feldspule Bv. 555				
34	Spule mittel					81	Schwingspule Bv. 533	s. Lautsprecher			
35	Abgleichkond.					82	Antennenspule				
36	Spule lang					83	Abstimmspule				
37	Abgleichkond.					84	Rückkopplungsspule			8279	
38	Spule mittel					85	Kondensator	20 pF			
39	Abgleichkond.					86	Widerstand	10 k Ω		6359	
40	Spule lang					87	Rückkopplungskondens. kurz			7966	
41	Abgleichkond.					88	Kondensator 2000 V gepr.	5000 pF		6620	
42	Rückkopplungsspule mittel					89	Kondensator 2000 V gepr.	5000 pF		6620	
43	Rückkopplungsspule lang					90	Kondensator	1000 pF		148	
						91	Sperrkreisspule				
						92	Sperrkreiskondensator	kompl.		8312	