

ERSATZTEIL-STÜCKLISTE — ELEKTRISCHE TEILE

T 330
GL/GLK

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis	Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.					Größe	Lg.-Nr.		
1	Röhre RENS 1818					35					
2	Röhre REN 1821					37	Abgleichkondensator für Bandfilter				
3	Röhre RENS 1823 d					39			7994		
4	Uran-Ausgleichwiderstand für 110 V	9 V 0,18 A	7664*			41					
	für 150 220 V	12 V 0,18 A	7663			44	Rückkopplungskondensator	20-250 pF	8281		
7	Schutzkreisspule mittel		8073*			44a	Kondensator	75 pF	148		
8	Schutzkreiskondensator		8074*			45	Gitterkondensator	100 pF	148		
9	Lautstärkeregl. er		8275			46	Widerstand	2,5 MΩ	6359		
10	Antennenspule mittel					47	Grammophonkondensator (zus. m. Pos. 50 und 51)	0,1 μF	178*		
11	Antennenspule lang					48	Kondensator	0,1 μF	(s.Pos.29)		
12	Ankopplungskondensator					49	Kondensator	1000 pF	148		
13	Vorkreisspule mittel		7970			50	Kondensator	0,2 μF	(s.Pos. 47*)		
14	Vorkreisspule lang					51	Kondensator	0,1 μF			
16	Abgleichkondensat. lang					52	Widerstand 0,5 Watt	15 kΩ	6359		
17	Widerstand 0,5 Watt	500 kΩ				53	Kondensator	1 μF	(s.Pos.29)		
18	Kondensator (Zusatz für Schutzkreis)	700 pF	6853			54	Widerstand 0,5 Watt	15 kΩ	6359		
19	Abstimmkondensator Vorkreis					55	Kondensator	200 pF	148		
20	Abgleichkondensator Vorkreis		8034			56	Zwischenübertrager		6038		
21	Abstimmkondensator Oszillator					57	Widerstand	200 kΩ	6359		
22	Abgleichkondensator Oszillator					58	Kondensator	1 μF	(s.Pos.29)		
23	Kondensat. (Zusatzkapaz.) Lg.-Nr. 6802	340 pF				59	Widerstand	800 Ω	6359		
24	Kondensator (Verkürzungskapazität) Lg.-Nr. 6802	1000 pF	8098			60	Kondensator (Elektrolyt 20 V)	8 μF	6624		
25	Rückkopplungsspule		8031			61	Kondensator	1,2 μF	(s.Pos.29)		
26	Ankopplungsspule					62	Drossel		6037		
27	Schwingsspule					63	Kondensator (Tonblende)	10 000 pF	158		
28	Widerstand 0,5 Watt	60 kΩ	6359			64	Kondensator	500 pF	148		
29	Kondensator (zus. m. Pos. 48 53 58 61, 68 69)	1 μF	176			66	Heizwiderstand		7968		
30	Widerstand	40 kΩ	6359			67	Ausgangsübertrager		6024		
31	Kondensator	1000 pF	148			68	Kondensator	0,2 μF	(s.Pos.29)		
32	Widerstand	7 kΩ	6359			69	Kondensator	3 μF	(s.Pos.29)		
33	Widerstand	30 kΩ				70	Sicherung	0,5 A	924*		
34	Spule mittel					71	Netzdrossel		6039		
35	Abgleichkond.	1. Zwischenfrequenzkreis				73	Kondensator (Netzantenne)	250 pF	148		
36	Spule lang					74	Beleuchtungslampe	6 V 0,21 A	7010		
37	Abgleichkond.					75	Beleuchtungslampe	6 V 0,21 A			
38	Spule mittel	2. Zwischenfrequenzkreis				78	Wird durch Pos. 80 ersetzt				
39	Abgleichkond.					80	Feldspule	Siehe			
40	Spule lang					81	Schwingsspule	Lautsprecher			
41	Abgleichkond.					Nur für T 330 GLK					
42	Rückkopplungsspule mittel		7977			82	Antennenspule kurz				
43	Rückkopplungsspule lang					83	Abstimmsspule kurz				
						84	Rückkopplungsspule kurz		7967		
						85	Kondensator	20 pF			
						86	Widerstand	2 kΩ	6359		
						87	Rückkopplungskondens. kurz		7966		